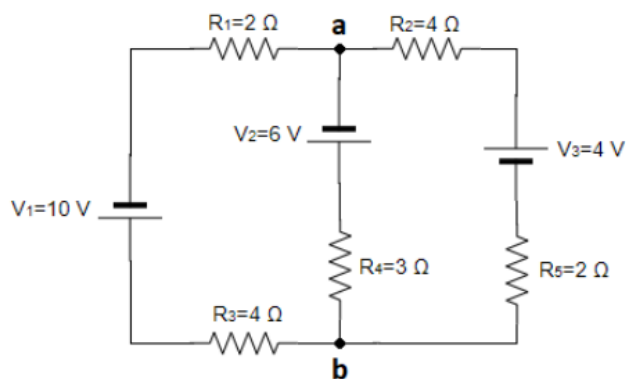
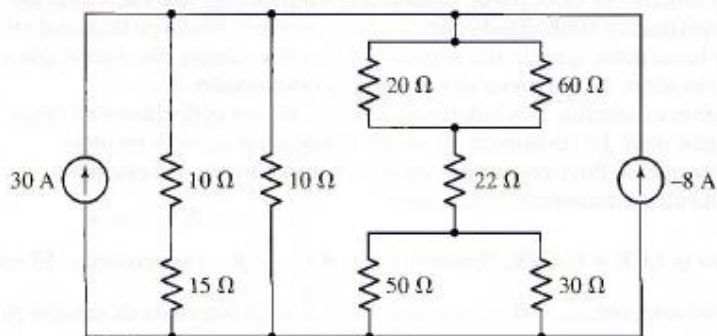


- Determine el valor de la corriente que fluye a través de los siguientes circuitos, al igual que el voltaje que fluye en cada una de las resistencias.



- Simplifique el siguiente circuito y determine el valor de la fuente de voltaje que se requiere, al igual que la potencia del mismo.





- Determine el valor de las corrientes por el método de mallas del siguiente circuito.

